
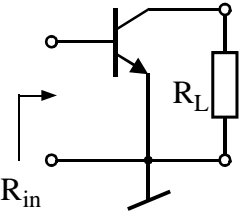
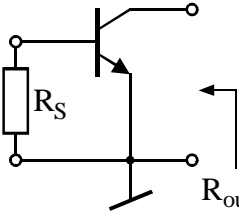
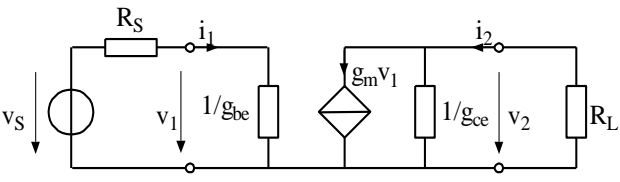
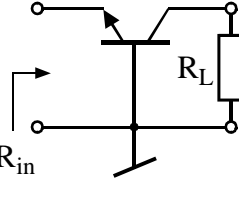
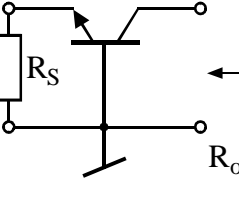
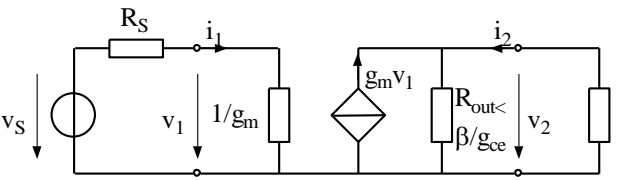
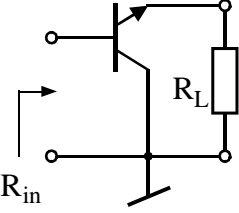
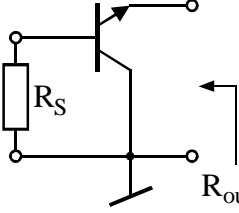
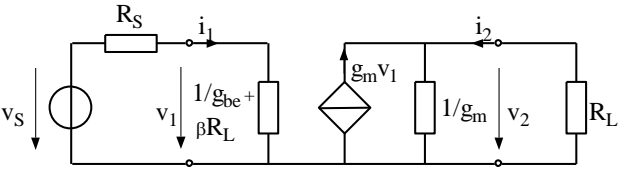


Exemple avec un courant de polarisation de $I_{c0}= 1\text{mA}$, $\beta=100$, tension d'Early $U_a= 100\text{V}$

Résistance d'entrée	Résistance de sortie	Gain en tension
EMETTEUR COMMUN (E-C)		
 $R_{in} = \frac{1}{g_{be}} = \frac{\beta \cdot U_T}{I_{c0}}$	 $R_{out} = \frac{1}{g_{ce}} \approx \frac{U_a}{I_{c0}}$	 $A_v = - \frac{g_m R_L}{1 + g_{ce} R_L} \approx - g_m R_L$ $A_{v0} = - \frac{g_m}{g_{ce}} (R_L = \infty)$
Moyenne $R_{in} = 2.6 \text{ k}\Omega$	Elevée $R_{out} = 100 \text{ k}\Omega$	Elevé (negatif)
BASE COMMUNE (B-C)		
 $R_{in} \approx \frac{1}{g_m} (1 + g_{ce} R_L)$ $\approx \frac{1}{g_m}$	 $R_{out} \approx \frac{1}{g_{ce}} \frac{1 + g_m R_S}{1 + g_{be} R_S}$ $1/g_{ce} < R_{out} < \beta/g_{ce}$	 $A_v = \frac{g_m R_L}{1 + g_{ce} R_L} \approx + g_m R_L$ $A_{v0} = \frac{g_m}{g_{ce}} (R_L = \infty)$
Faible $R_{in} = \frac{U_T}{I_{c0}} = 26 \Omega$	Très élevée $R_{out, \max} = \beta/g_{ce} = 10 \text{ M}\Omega$	Elevé (positif)
COLLECTEUR COMMUN (C-C)		
 $R_{in} \approx \frac{1}{g_{be}} + \beta R_L$	 $R_{out} \approx \frac{1}{g_m} + \frac{R_S}{\beta}$ $\approx \frac{1}{g_m}$	 $A_v = \frac{g_m R_L}{1 + g_m R_L}$ $A_{v0} \approx 1 (R_L = \infty)$
Elevée $R_{in} = 2.6 \text{ k}\Omega + 100 R_L$	Faible $R_{out} = \frac{U_T}{I_{c0}} = 26 \Omega$	Unitaire

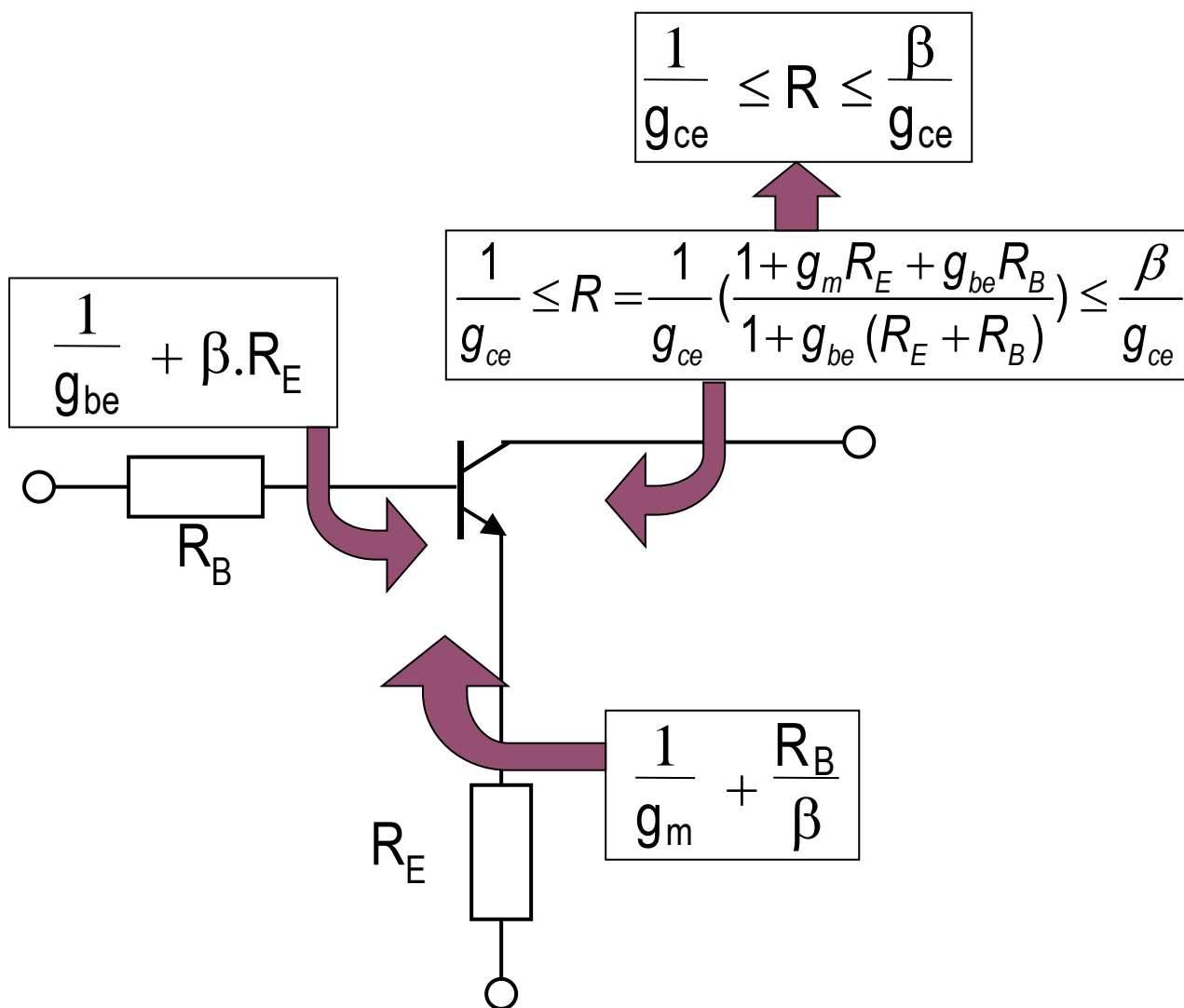

Montage Cascode (E-C & B-C)



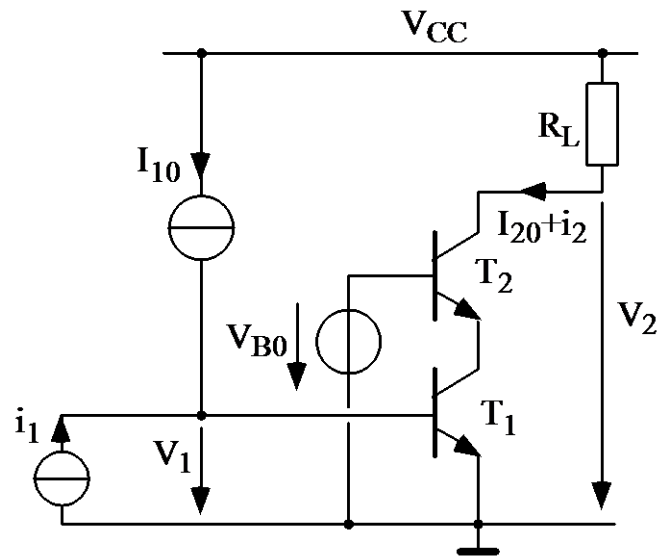



Schéma pour accroissement

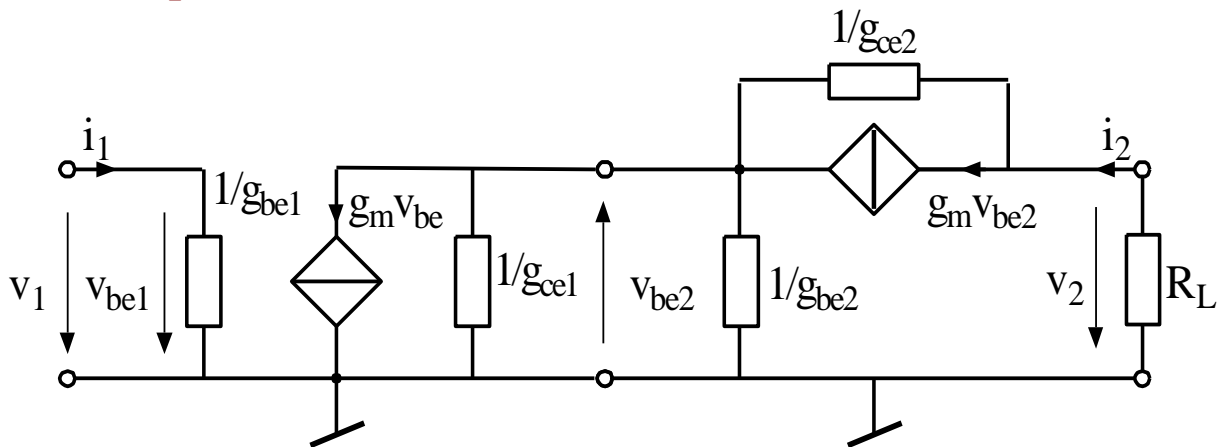

Première méthode : simplification et calcul de l'impédance d'entrée, de sortie et du gain par la technique de résolution habituelle.

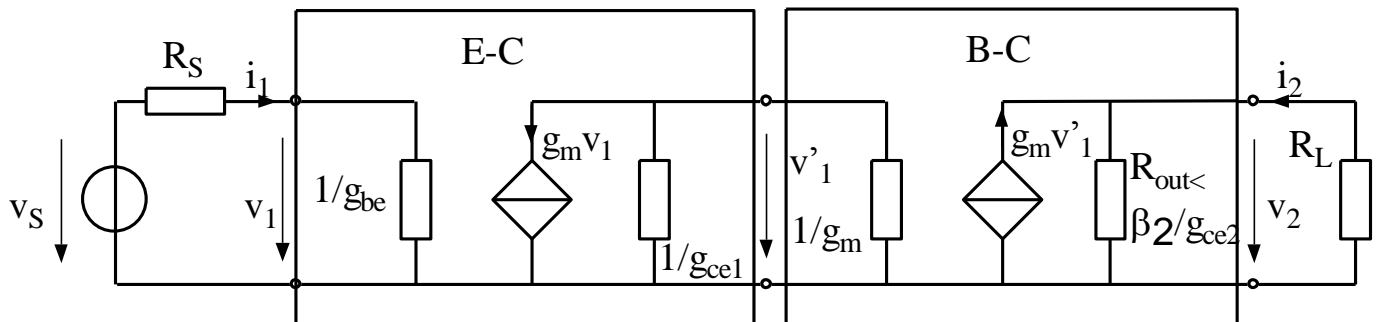Deuxième méthode : Utilisation du tableau 13.1 et décomposition du circuit en structure simple (E-C, B-C ou C-C)



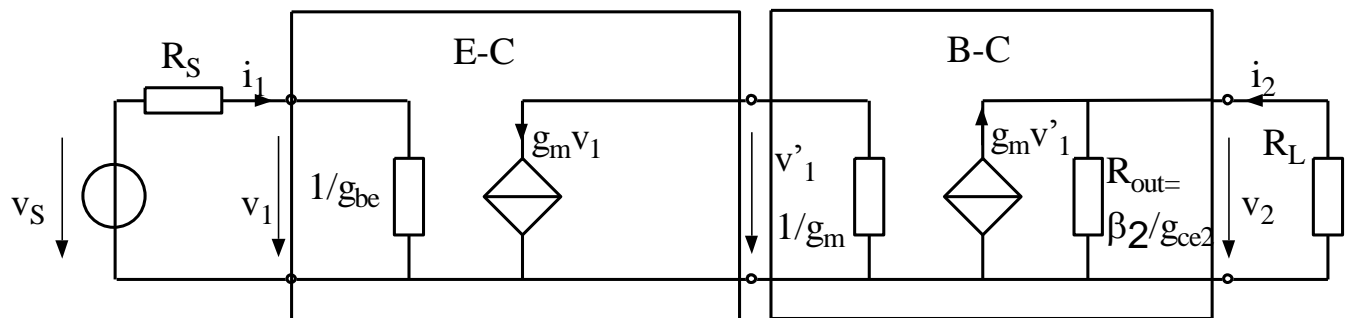

$$A_{v1} = \frac{v'_1}{v_1} = - \frac{g_m v_1}{g_m v_1} = -1$$

$$A_{v2} = \frac{v_2}{v'_1} = g_m \left(\frac{\beta_2}{g_{ce2}} \parallel R_L \right)$$

$$A_v = A_{v1} \cdot A_{v2} = -1 \cdot g_m \left(\frac{\beta_2}{g_{ce2}} \parallel R_L \right)$$

$$R_{out} = \beta_2 / g_{ce2}, R_{in} = 1 / g_{be1}$$